
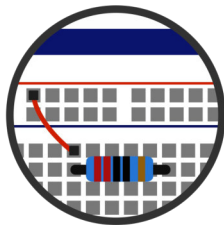
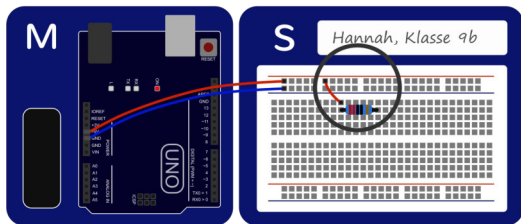



Photometer



Aufbau der Schaltung



-  **benötigte Bauteile:**
- ein rotes Kabel
 - Vorwiderstand



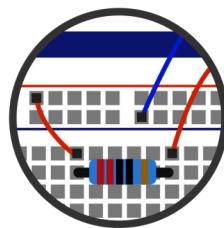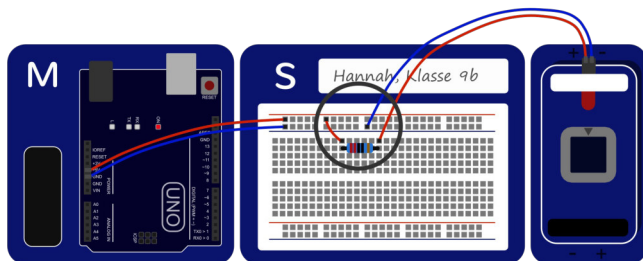-  **benötigte Bauteile:**
- ein rotes Kabel
 - ein blaues Kabel
 - LED-Platine



Überprüfe an dieser Stelle, ob du den Widerstand richtig eingebaut hast. Lass deinen Lehrer die Schaltung anschauen, falls du dir unsicher bist.

 **Photometer**

 **Version S-1**